

Stefano Maxenti Codice Persona 10526141 stefano.maxenti@mail.polimi.it

Ivan Motasov Codice Persona 10563149 ivan.motasov@mail.polimi.it

Sommario

La specifica della Prova è ispirata al metodo di codifica denominato "Working Zone", il quale permette di verificare se uno specifico indirizzo, trasmesso sul bus degli indirizzi, appartiene a certi intervalli, detti appunto "Working Zone". Realizzato da Stefano Maxenti e Ivan Motasov co-

me Prova Finale di Reti Logiche A.A 2019-2020, prof Fabio Salice. Linguaggio utilizzato: VHDL

Indice

Specifica	2
Architettura e scelte progettuali	4
Descrizione degli stati della macchina	5
Test comportamentali	7
Caso migliore	7
Caso peggiore	7
Not found	8
Doppio start	
Reset-stress test	8
Test casuali	8
Risultati della sintesi	9
Estendibilità	10
Conclusioni	11

Specifica

Scopo della Prova Finale di Reti Logiche è implementare un modulo hardware, descritto in VHDL, che permetta una codifica di indirizzi a bassa dissipazione di potenza, come descritto nell'articolo di E. Musoll, T. Lang and J. Cortadella, "Working-zone encoding for reducing the energy in microprocessor address buses", in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 6, no. 4, pp. 568-572, Dec. 1998.

Questa tecnica, applicata al bus degli indirizzi, permette di trasformare un indirizzo quando lo stesso viene trasmesso nel caso appartenga a determinati intervalli (chiamati working zone, in seguito abbreviati in WZ) di dimensioni fissate. Nella versione da implementare, il valore degli indirizzi può variare fra 0 e 127 e la dimensione di ogni WZ è fissata a 4. L'ultima WZ valida può avere indirizzo base uguale a 124. Pur essendo sufficienti 7 bit per memorizzare tali valori, essi vengono memorizzati in celle da 8 bit (il MSB vale 0) con indirizzamento al byte. La memoria sarà organizzata nel seguente modo:

- Cella 0: Indirizzo base WZ0
- Cella 1: Indirizzo base WZ1
- Cella 2: Indirizzo base WZ2
- Cella 3: Indirizzo base WZ3
- Cella 4: Indirizzo base WZ4
- Cella 5: Indirizzo base WZ5
- Cella 6: Indirizzo base WZ6
- Cella 7: Indirizzo base WZ7
- Cella 8: Indirizzo da codificare (abbreviato in <u>addr</u>)
- Cella 9: Risultato

In posizione 8 è presente l'indirizzo che deve essere codificato, mentre in posizione 9 avverrà la scrittura del risultato finale. Quest'ultimo sarà lungo 8 bit, organizzati nel seguente modo:

- bit n.7 WZ_BIT, che verrà posto a 1 qualora addr appartenga a una delle WZ;
- bit n.6-4 WZ_NUM, ossia la codifica binaria del numero della WZ che contiene addr;
- bit n.3-0 WZ_OFFSET, ossia la codifica one-hot della distanza dall'indirizzo base della WZ che contiene addr.

Qualora <u>addr</u> non appartenga a nessuna WZ, il risultato sarà uguale ad <u>addr</u>, ossia il WZ_BIT sarà posto a 0 e i rimanenti 7 bit saranno gli stessi di <u>addr</u>.

Si riporta ora l'interfaccia del dispositivo:

```
entity project reti logiche
                                is
    port
          (
         i_clk
                          in
                                 std logic;
                                 std logic;
         i start
                          in
         i rst
                                 std logic;
                          in
                                 std logic vector(7 downto 0);
         i data
                          in
                                 std logic vector(15 downto 0);
         o address
                          out
                                 std logic;
         o done
                          out
                                 std logic;
         o en
                          out
                                 std logic;
         o we
                          out
         o_data
                          out
                                 std logic vector(7 downto 0)
            );
      project_reti_logiche;
end
```

Per quanto riguarda l'input:

- i_clk identifica il clock col quale il componente opera;
- i_start identifica il segnale che dà inizio a ogni operazione sul componente e vale 1 fino a quando il dispositivo non termina la computazione;
- i_rst identifica il segnale di reset asincrono dopo il quale il componente dovrà tornare allo stato di partenza e rimanere in attesa del segnale di start;
- i_data contiene il valore letto da memoria.

Per quanto riguarda gli output:

- o_en è il segnale che deve essere posto a 1 in fase sia di lettura sia di scrittura da memoria;
- o_we è il segnale che attiva la scrittura su memoria;
- o_address è l'indirizzo richiesto in lettura o scrittura in memoria;
- o_data indica il dato che deve essere scritto in memoria;
- o_done indica la fine dell'esecuzione di ogni operazione sul modulo: vale 1 finchè il segnale di i_start non viene posto a 0.

Architettura e scelte progettuali

Considerando il fatto che la logica stessa del progetto non richiede un elevato grado di parallelismo e al fine di evitare problemi di "inferred latches", si è deciso di implementare il dispositivo tramite l'utilizzo di un solo process.

Per garantire estendibilità, è stato usato un approccio parametrico (si veda l'omonima sezione riportata più avanti).

Come da specifiche, è stata considerata la possibilità di un reset asincrono che permetta di ritornare allo stato iniziale, nel quale tutti i valori vengono inizializzati.

Seguono ora una rappresentazione del dispositivo tramite un ibrido FSM-Algoritmo e la descrizione dei suoi stati.

 


Figura 1: Rappresentazione della macchina tramite ibrido FSM-Algoritmo

Descrizione degli stati della macchina

RESET

Lo stato di **RESET** è la condizione di default da cui il dispositivo parte per effettuare la computazione. Tale stato è anche il punto al quale si ritorna in caso di reset asincrono. I segnali utilizzati nel process vengono sempre inizializzati. In particolar modo, <u>o_address</u> viene impostato a 8, in maniera tale che la prima lettura sarà quella dell'indirizzo da codificare.

Conclusa l'inizializzazione, si passa direttamente allo stato WAIT_FOR_START.

WAIT_FOR_START

Il dispositivo rimane in idle fino a quando il segnale $\underline{i_start}$ proveniente dal test bench non assume valore 1. In questo caso, si passa allo stato $\mathbf{GET_ADDR}$.

GET_ADDR

Si effettua la lettura dell'indirizzo da codificare che si trova in posizione 8 nel segnale <u>addr</u>. Si è deciso di richiedere l'indirizzo prima delle WZ con il fine di ottenere maggiore velocità nella computazione. Al segnale <u>o_address</u> viene impostato il valore 0, che verrà assunto nel ciclo di clock successivo con lo stato **WAIT_FOR_FIRST_WZ**.

WAIT_FOR_FIRST_WZ

Si tratta di uno stato cuscinetto che garantisce la completa memorizzazione di \underline{addr} per evitare problemi di timing. Al segnale \underline{o} -address viene impostato il valore 1.

È importante notare che il valore della WZ0 non è ancora presente in mem_i_data: lo sarà alla fine del ciclo di clock corrente

Si passa ora allo stato GET_WZ_GENERIC_AND_COMPUTE.

GET_WZ_GENERIC_AND_COMPUTE

Questo stato è il cuore dell'elaborazione del dispositivo.

Per garantire la massima velocità nella lettura dei dati della RAM, evitando il ritardo intrinseco che intercorre fra la richiesta di \underline{o} -address e l'effettiva disponibilità del valore in \underline{i} -data, abbiamo deciso di anticipare la richiesta di \underline{o} -address di un ciclo di clock. In questo modo, è possibile leggere un valore diverso in \underline{i} -data ad ogni ciclo di clock e al contempo preparare \underline{o} -address al valore corrispondente a due posizioni successive.

Una volta entrato in questo stato, il dispositivo si comporta come segue:

- primo ciclo di clock: il dispositivo legge WZ0, la RAM richiede il valore WZ1 puntato da <u>o_address</u> (settato a 1 nel ciclo di clock precedente, stato **WAIT_FOR_FIRST_WZ**), si incrementa il valore <u>o_address</u> (che diventa 2), <u>counter</u> diventa 1 se <u>addr</u> non appartiene alla WZ0;
- secondo ciclo di clock: il dispositivo legge WZ1, la RAM richiede il valore WZ2 puntato da <u>o_address</u> (settato a 2 nel ciclo di clock precedente), si incrementa il valore <u>o_address</u> (che diventa 3), <u>counter</u> diventa 2 se addr non appartiene alla WZ1;
- i successivi cicli fino al settimo si ripetono con lo stesso meccanismo;
- ottavo ciclo di clock: il dispositivo legge WZ7, la RAM richiede il valore puntato da <u>o_address</u> (settato a 8 nel ciclo di clock precedente), che lo stesso <u>addr</u>, si incrementa il valore <u>o_address</u> (che diventa 9), counter diventa 8 se addr non appartiene alla WZ7.

Questa soluzione permette di leggere le 8 caselle della RAM in 8 cicli di clock. Si legge (senza memorizzarlo) l'indirizzo base della WZ e lo si confronta con <u>addr</u>. Se esso risulta appartenente alla WZ, ci si sposta nello stato **FOUND_OUTPUT**. Inoltre, <u>o_address</u> viene forzato al valore attuale della cella contenente la WZ individuata, in modo da bloccare la finestra di scorrimento della lettura delle WZ.

Se l'indirizzo non appartiene alla WZ considerata, si incrementa di 1 il valore in <u>o_address</u> (attraverso un segnale di supporto <u>next_o_address</u>) e il valore del contatore (<u>counter</u>) delle WZ. Lo stato rimane uguale.

Quando tutte le WZ sono state analizzate e nessuna corrispondenza è stata trovata (ossia nel caso <u>counter</u> assuma valore 8), si può terminare la computazione spostandosi nello stato **NOT_FOUND_OUTPUT**.

FOUND_OUTPUT

Come avviene per lo stato **WAIT_FOR_FIRST_WZ**, si tratta di uno stato cuscinetto che permette di non avere ritardi e/o errori nell'assegnazione dei valori. Ci si sposta ora nello stato ENCODING, dove <u>i.data</u> coinciderà con il valore della WZ a cui <u>addr</u> appartiene.

ENCODING

La codifica viene ottenuta mediante la somma aritmetica dei seguenti valori:

- 128, ovvero la rappresentazione binaria di un numero avente solo un bit pari a 1 in posizione 7 e i rimanenti posti a 0 (da specifica è 1-000-0000);
- 16 · counter, ossia un numero avente obbligatoriamente tutti i bit posti a 0 tranne il 6, il 5 e il 4 (ad esempio, se la WZ corrispondente è la seconda ossia WZ1, il valore di questo vettore è 0-**001**-0000);
- lo shift a sinistra di *n* posizioni della rappresentazione binaria di 1, dove *n* coincide con la differenza fra l'indirizzo da codificare e l'indirizzo base della WZ (ad esempio, se l'offset è uguale a 2, si shifta il valore 0001 di 2 posizioni verso sinistra, ottenendo 0-000-**0100**).

Questo meccanismo di codifica può sembrare complesso; esso permette tuttavia una facile estendibilità, aspetto di cui si discuterà più avanti. L'indirizzo così codificato viene scritto direttamente in o_data , che da specifiche è uno $std_logic_vector(7 downto 0)$; o_we viene portato a 1 per attivare il processo di scrittura; $o_address$ viene forzato al valore della cella in cui effettuare la scrittura (nel caso specifico, la numero 9). Si passa automaticamente allo stato **ENDING**.

NOT_FOUND_OUTPUT

Come da specifiche, nel caso <u>addr</u> non sia contenuto in alcuna WZ, l'indirizzo codificato non sarà altro che lo stesso indirizzo letto senza alcuna variazione. <u>o_we</u> viene portato a 1 per attivare il processo di scrittura; <u>o_address</u> viene forzato al valore della cella in cui effettuare la scrittura (nel caso specifico, la numero 9). Si passa automaticamente allo stato **ENDING**.

ENDING

La scrittura viene portata a termine; <u>o_done</u> viene alzato a 1. Si rimane in attesa che <u>i_start</u> torni a 0 come da specifiche per poi riportarsi nello stato di **RESET**, in attesa di iniziare una nuova computazione.

Performance e Test comportamentali

Il nostro dispositivo è stato studiato per essere adeguatamente veloce nella computazione. Si consideri come possibile soluzione un'implementazione naive che memorizzi le 8 WZ e l'indirizzo da codificare, iteri fra i valori memorizzati e successivamente calcoli la codifica. Considerando il ritardo che intercorre fra la richiesta di un indirizzo alla RAM e la sua effettiva disponibilità, il caso pessimo necessiterebbe di 25 cicli di clock solo per ottenere l'appartenenza a una WZ. Inoltre sarebbe utilizzata una notevole quantità di memoria per la memorizzazione delle WZ e non sarebbe immediatamente estendibile.

L'approccio da noi adottato permette invece di memorizzare solamente l'indirizzo da codificare (la WZ corrente non viene infatti salvata); inoltre, il meccanismo di lettura che abbiamo descritto nello stato

GET_WZ_GENERIC_AND_COMPUTE riduce il numero di cicli di clock; per finire, la richiesta di lettura dell'indirizzo da codificare come primo valore (e non come ottavo) permette di eseguire i confronti in tempo reale.

Per semplicità, consideriamo la salita e la discesa di <u>i_start</u> come inizio e fine della computazione, approssimando per eccesso il mezzo-ciclo di clock finale. Si possono presentare 9 casi: <u>addr</u> che appartiene alla WZ0, alla WZ1, ..., alla WZ7 o a nessuna. Mediamente sono necessari 12 cicli di clock per terminare una computazione.

Le seguenti waveforms sono state ottenute attraverso simulazioni in *post-synthesis functional* (risultata correttamente funzionante anche con periodo di clock di 2 ns).

Caso migliore

Il caso migliore possibile per l'implementazione proposta si ha quando <u>addr</u> appartiene alla prima WZ: tale casistica viene eseguita in 8 cicli di clock. Inoltre abbiamo testato un possibile *corner case*: WZ0 impostata a 0 e <u>addr</u> impostato a 0 (codifica finale: 1-000-0001). Abbiamo evidenziato con una linea verticale la lettura della WZ0 (Vivado non mostra un nuovo valore 0 in quanto il valore di <u>i_data</u> non è variato, essendo WZ0 e <u>addr</u> uguali).

 


Figura 2: Best case scenario

Caso peggiore

Il caso peggiore possibile per l'implementazione proposta si ha quando <u>addr</u> appartiene all'ultima WZ: in tal caso sono necessari 15 cicli di clock per poter giungere alla fine della computazione. Inoltre abbiamo testato un possibile *corner case*: WZ7 impostata a 124 e addr impostato a 127 (codifica finale: 1-111-1000).

 


Figura 3: Worst case scenario

Not found

Tale caso è uguale al caso peggiore, poiché è necessario leggere tutte le WZ possibili. Sono necessari 15 cicli di clock per potere giungere alla fine della computazione.

 


Figura 4: Not found case

Doppio start

Una volta terminata la computazione, è possibile che il segnale <u>i_start</u> torni alto: in questo caso, l'indirizzo da codificare è cambiato. Non avendo nessun dato in memoria, si riparte dallo stato **GET_ADDR**.

 


Figura 5: Doppio start

Reset-stress test

Si è deciso di inserire più reset all'interno di un caso di test per verificare la corretta inizializzazione di tutti i valori indipendentemente dallo stato in cui il dispositivo si trova; in particolare, in questo test bench, è stato inviato inizialmente un segnale di reset sincrono, seguito da un altro (asincrono) di breve durata in un istante casuale all'interno della computazione e infine un altro segnale (sempre asincrono) di reset di breve durata quando $\underline{\text{o}_done}$ viene portato a 1. In ognuno di questi casi il dispositivo ritorna nello stato iniziale **RESET**.

 


Figura 6: Reset-stress test

Test casuali

Oltre a quelli appena citati, il dispositivo è stato inoltre sottoposto a centinaia di migliaia di altri test casuali (comprendenti casi a singolo start, a doppio start e con la presenza di reset vari), al fine di valutare le performance e la correttezza dei risultati, che si sono dimostrati corretti senza produrre alcun warning.

Risultati della sintesi

Il software Vivado (versione 2019.2, installato su Microsoft Windows 10 Pro) ha correttamente sintetizzato il nostro dispositivo usando 59 LUT e 58 FF. La nostra FSM è stata correttamente riconosciuta e i suoi nove stati sono stati memorizzati tramite codifica binaria naturale. Dalle opzioni del sintetizzatore sarebbe stato possibile impiegare codifiche differenti (ad esempio, one-hot o Gray).

La sezione Schematic informa che sono state utilizzate 180 celle, 38 porte I/O e 252 nets.

L'unico warning segnalato è collegato alla mancanza di un file di constraint per la scrittura. Abbiamo tuttavia inserito un constraint file per il clock (fissato come da specifiche a 100 ns), ottenendo i seguenti valori di timing:

Setup		Hold		Pulse Width	
Worst Negative Slack (WNS):	94,714 ns	Worst Hold Slack (WHS):	0,145 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS):	49,500 ns
Total Negative Slack (TNS):	0,000 ns	Total Hold Slack (THS):	0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS):	0,000 ns
Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0
Total Number of Endpoints:	144	Total Number of Endpoints:	144	Total Number of Endpoints:	59
All user specified timing constr	aints are m	et			

Figura 7: Risultati della timing

Sebbene non richiesto nella consegna iniziale, il dispositivo è risultato correttamente implementabile e, oltre alle simulazioni richieste, supera con profitto anche le seguenti:

• post-synthesis timing (fino a 6 ns)

- post-implementation functional (fino a 2 ns)
- post-implementation timing (fino a 10 ns)

Name	Constraints	Status	WNS	TNS	WHS	THS	TPWS	Total Power	Failed Routes	LUT	FF	BRAM	URAM	DS
∨ ✓ synth_1	constrs_1	synth_design Complete!								59	58	0.0	0	
✓ impl_1	constrs_1	route_design Complete!	93.724	0.000	0.193	0.000	0.000	0.132	0	57	58	0.0	0	
Synthesis					lmp	lementat	ion				Sum	mary F	Route Stat	us
Status:	✓ Compl	ete			Stati	us:		✓ Com	plete					
Messages:	① 1 warning							No errors or warnings						
Part:	xc7a200tfbg484-1			Part:	Part: x			xc7a200tfbg484-1						
Strategy:	Vivado Synthesis Defaults			Strat	Strategy:			Vivado Implementation Defaults						
Report Strategy: Vivado Synthesis Default Reports			Rep	Report Strategy: Vivado Implementation Default Reports			orts							
Incremental synthesis: None			Incre	emental i	mplement	tation: Non	on: None							

Figura 8: Risultati di sintesi e implementazione

Estendibilità

All'interno del codice si è scelto di utilizzare costanti (definite usando il tipo *constant*) al posto di valori hard-codati, in maniera da rendere il dispositivo facilmente modificabile ed estendibile nel caso di indirizzi con lunghezza diversa da 8 bit, con più WZ e con offset maggiori di 3. Si riporta in seguito una spiegazione dettagliata del significato delle costanti presenti nel codice:

- NUMBER_WZ: numero totale delle WZ (da specifica: 8);
- SIZE_WZ: numero di indirizzi che possono appartenere a una WZ (da specifica: 4);
- ADDR_IN_RAM_POSITION: indirizzo all'interno della RAM dove viene memorizzato il valore da codificare (da specifica: 8);
- WZ_FACTOR_MULTIPLY: fattore moltiplicativo che permette di calcolare il numero della WZ a cui l'indirizzo appartiene (da specifica: 16);
- SIZE_ADDRESSES: dimensione degli indirizzi (da specifica: 8 includiamo anche il bit più significativo che è impostato a 0);
- WZ_BIT_INT: codifica decimale della rappresentazione binaria lunga SIZE_ADDRESSES e avente il bit più significativo posto a 1 (da specifica: 128, ossia 1000 0000).

Per testare l'effettiva estendibilità del componente, si è realizzato un test bench apposito, avente indirizzi lunghi 10 bit, con 16 working zone e con offset fino a 5. La codifica del risultato ha la seguente struttura:

- WZ_BIT: 1 bit che indica l'appartenenza;
- WZ_NUM: 4 bit che indicano il numero di WZ (da 0000 a 1111);
- WZ_OFFSET: 5 bit di offset (da 0 a 5, codificati in one-hot).

Con opportune modifiche al valore numerico delle costanti (e modificando i campi <u>i_data</u> e <u>o_data</u> all'interno dell'interfaccia dell'entity, operazione automatizzabile dichiarando le costanti in un package prima di definire l'entity stessa), si è ottenuto un valore coerente con il meccanismo dell'encoding e delle working zone.

A titolo d'esempio, ipotizziamo le seguenti WZ: 68, 123, 99, 270, 278, 255, 141, 318, 350, 490, 26, 13, 0, 306, 397, 50 con indirizzo da codificare pari a 493 (appartenente alla WZ9 con offset pari a 4). Il dispositivo restituisce correttamente il valore 808 (1-1001-01000, dove $\underline{1}$ indica l'appartenenza, $\underline{1001}$ indica la WZ9, $\underline{01000}$ è la codifica di 4 in one-hot), che viene memorizzato in posizione NUMBER_WZ+1 (17).

 


Figura 9: Esempio di estendibilità con addr appartenente ad una wz

Se invece l'indirizzo da codificare fosse 500 (non appartenente ad alcuna WZ), il valore codificato rimarrebbe uguale a quello dato in ingresso.

 


Figura 10: Esempio di estendibilità con addr non appartenente ad una wz

Conclusioni

Nel caso di specifiche più stringenti o di implementazioni reali, sono possibili i seguenti miglioramenti:

- Si è assunto che le WZ cambino ad ogni computazione, in maniera tale che al termine di ognuna di esse si effettui una nuova lettura completa. In una vera implementazione hardware, è possibile che le WZ tendano a rimanere stabili (come nel caso di un doppio start). In questo caso salvare le WZ risulterebbe essere un ottimo compromesso per ridurre il tempo complessivo di lettura, a scapito però di un maggior consumo di memoria;
- il numero di stati potrebbe essere ridotto accorpando funzioni all'interno di macrostati; non si è ritenuto di seguire questo approccio in quanto si è preferito spezzare il funzionamento dell'algoritmo in diversi cicli di clock in modo da permettere il corretto funzionamento del dispositivo anche in presenza di un periodo di clock notevolmente inferiore a 100 ns.